

Sveučilište u Rijeci

TEHNIČKI FAKULTET

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike



Električna postrojenja
Konstrukcijski zadatak

Denis Mijolović

0069066432

15.06.2018., Rijeka

1. ZADATAK I PODACI ELEMENATA MREŽE

Zadatak broj: 31

Za elektroenergetski sustav zadan shemom i podacima u priloženim tablicama (transformator T8 je van pogona) potrebno je za slučaj 2pz kratkog spoja na sabirnici 11, izračunati:

1. Strujne i naponske prilike na mjestu kratkog spoja,
2. Udio pojedinih izvora u struji kratkog spoja,

Tablica 1, Podaci o generatorima

Generatori	U_n (kV)	$\cos \rho_n$	S_n (MVA)	X_d'' %	X_d %	X_i %	R_g Ω	uzemljenje
G1	20	0,85	150	14	180	14	0,002	...
G2	10	0,9	100	16	200	16	0,005	...
G3	10	0,8	10	10	180	10	0,018	...

Tablica 2, Podaci o dvonamotnim transformatorima

	S_n (MVA)	U_{n1}/U_{n2}	u_k (%)	u_r (%)	R_0/R_d	X_0/X_d	Grupa spoja	uzemljenje	
								primar	sekundar
T1	150	110/20	16	0,5	1	0,95	YNd5	j22	...
T2	100	110/10	12	0,5	1	1	Yd5
T5	31,5	110/10	12	0,5	1	1	Yy0
T6	31,5	110/10	12	0,5	1	1	Yyn0	...	80
T7	1	10/0,4	5	1,03	1	1	Dyn5	...	kruto
T8	0,63	10/0,4	4,4	0,9	1	1	Dyn5	...	kruto

Tablica 3, Podaci o tronamotnim transformatorima

	$S_{n1}/S_{n2}/S_{n3}$ (MVA)	$U_{n1}/U_{n2}/U_{n3}$ (kV)	$u_{k12}/u_{k13}/u_{k23}$ (%)	$u_{k012}/u_{k013}/u_{k023}$ (%)	$u_{r12}/u_{r13}/u_{r23}$ (%)	Grupa spoja	uzemljenje		
							primar	sekundar	tercijar
T3	350/350/50	380/110/30	21/10/7	19,12/9,51/6,3	0,26/0,16/0,16	Yyn0d5	...	kruto	...
T4	350/350/50	380/110/30	21/10/7	19,12/9,51/6,3	0,26/0,16/0,16	YNy0d5	kruto

Tablica 4, Podaci o zračnim vodovima (dalekovodima)

Vod	U (kV)	Duljina (km)	$Z_{dv} (\Omega/\text{km})$	$Z_{0v} (\Omega/\text{km})$
ZV1, ZV1a	110	20	$0,12 + j0,39$	$0,32 + j1,26$
ZV2	110	10	$0,12 + j0,39$	$0,32 + j1,26$
ZV3	110	15	$0,12 + j0,386$	$0,22 + j1,1$

Tablica 5, Podaci o kabelima


	U (kV)	Duljina (km)	$Z_{dv} (\Omega/\text{km})$	$Z_{0v} (\Omega/\text{km})$
K1	10	1	$0,253 + j0,107$	$0,9361 + j0,963$
K2	10	7	$0,253 + j0,095$	$1,606 + j1,1875$
K3	10	5,5	$0,253 + j0,107$	$0,9361 + j0,963$

Tablica 6, Podaci o aktivnim mrežama

	U (kV)	R_d/X_d	R_0/X_0	X_0/X_d	$S''_{k3} \text{ (MVA)}$
A1	380	0,1	0,15	3	25011
A2	110	0,1	0,2	3,3	3048,4

Tablica 7, Podaci o motorima

	U (kV)	P (MW)	p	$\cos \rho_n$	η_n	I_p/I_n	R (Ω)
M1	10	5	1	0,88	0,975	5	0
M2	10	2	2	0,89	0,968	5,2	0
M3	10	2	2	0,89	0,968	5,2	0
M4	10	0,0031	2	0,85	0,959	4	0

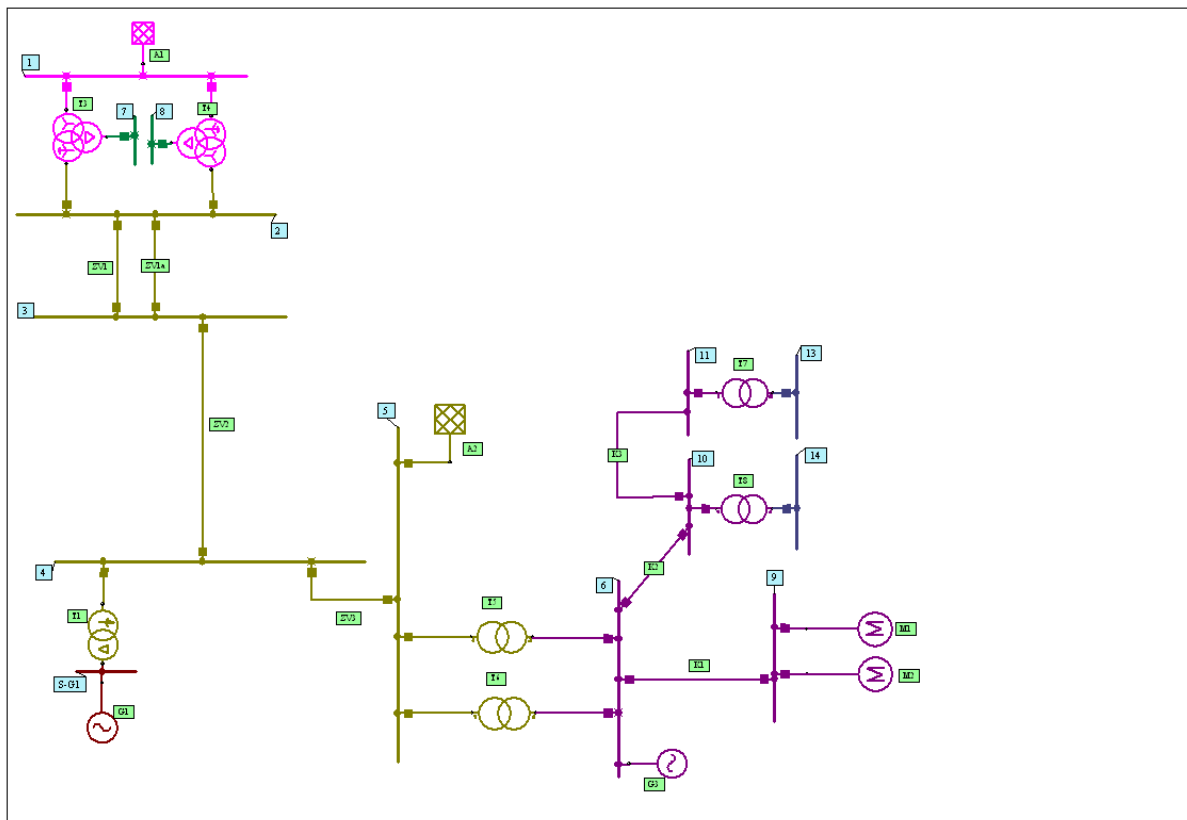

Slika 1, Shema elektroenergetske mreže

2. PRORAČUN NADOMJESNIH IMPEDANCIJA ELEMENATA MREŽE

$U_{REF} = 10 \text{ kV}$ – odabrani referentni (bazni) napon na koji se preračunavaju sve impendacije zbog kratkog spoja na sabirnici 11, koja se nalazi na 10 kV,

G1

$$X''_{dG1} = x''_{dg1} \frac{U_{REF}^2}{S_{nG1}} = 0,0933 [\Omega]$$

$$R_{dG1} = R_{g1} \left(\frac{U_{REF}}{U_{nG1}} \right)^2 = 0,0005 [\Omega]$$

$$X_{iG1} = x_{iG1} \frac{U_{REF}^2}{S_{nG1}} = 0,0933 [\Omega]$$

$$Z''_{dG1} = R_{dG1} + jX''_{dG1} = 0,0005 + j0,0933 [\Omega]$$

$$Z_{iG1} = R_{iG1} + jX_{iG1} = 0,0005 + j0,0933 [\Omega]$$

$$Z_{0G1} = \infty$$

G2

$$X''_{dG2} = x''_{dg2} \frac{U_{REF}^2}{S_{nG2}} = 0,16 [\Omega]$$

$$R_{dG2} = R_{g2} \left(\frac{U_{REF}}{U_{nG2}} \right)^2 = 0,005 [\Omega]$$

$$X_{iG2} = x_{iG2} \frac{U_{REF}^2}{S_{nG2}} = 0,16 [\Omega]$$

$$Z''_{dG2} = R_{dG2} + jX''_{dG2} = 0,005 + j0,16 [\Omega]$$

$$Z_{iG2} = R_{iG2} + jX_{iG2} = 0,005 + j0,16 [\Omega]$$

$$Z_{0G2} = \infty$$

G3

$$X''_{dG3} = x''_{dg3} \frac{U_{REF}^2}{S_{nG3}} = 1 [\Omega]$$

$$R_{dG3} = R_{g3} \left(\frac{U_{REF}}{U_{nG3}} \right)^2 = 0,018 [\Omega]$$

$$X_{iG3} = x_{iG3} \frac{U_{REF}^2}{S_{nG3}} = 1 [\Omega]$$

$$Z''_{dG3} = R_{dG3} + jX''_{dG3} = 0,018 + j1 [\Omega]$$

$$Z_{iG3} = R_{iG3} + jX_{iG3} = 0,018 + j1 [\Omega]$$

$$Z_{0G3} = \infty$$

T1

$$X_{dT1} = X_{iT1} = \frac{u_{k\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT1}} = 0,1067 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{0T1} = 0,95 \text{ } X_{dT1} = 0,1013 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{dT1} = R_{iT1} = R_{0T1} = \frac{u_{r\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT1}} = 0,0033 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{NT1} = Z_N \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = j5,5 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{dT1} = Z_{iT1} = R_{dT1} + j \text{ } X_{dT1} = 0,0033 + j0,1067 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{0T1} = R_{0T1} + j \text{ } X_{0T1} + 3 \cdot Z_{NT1} = 0,0033 + j16,6 \text{ } [\Omega]$$

T2

$$X_{dT2} = X_{iT2} = \frac{u_{k\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT2}} = 0,12 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{0T2} = X_{dT2} = 0,12 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{dT2} = R_{iT2} = R_{0T2} = \frac{u_{r\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT2}} = 0,005 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{dT2} = Z_{iT2} = Z_{0T2} = R_{dT2} + j \text{ } X_{dT2} = 0,005 + j0,12 \text{ } [\Omega]$$

T5

$$X_{dT5} = X_{iT5} = \frac{u_{k\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT5}} = 0,38095 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{0T5} = X_{dT5} = 0,38095 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{dT5} = R_{iT5} = R_{0T5} = \frac{u_{r\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT5}} = 0,015873 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{dT5} = Z_{iT5} = Z_{0T5} = R_{dT5} + j \text{ } X_{dT5} = 0,015873 + j0,38095 \text{ } [\Omega]$$

T6

$$X_{dT6} = X_{iT6} = \frac{u_{k\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT6}} = 0,38095 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{0T6} = X_{dT6} = 0,38095 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{dT6} = R_{iT6} = R_{0T6} = \frac{u_{r\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT6}} = 0,015873 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{dT6} = Z_{iT6} = Z_{0T6} = R_{dT6} + j \text{ } X_{dT6} = 0,015873 + j0,38095 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{NT6} = Z_N \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 80 \text{ } [\Omega]$$

T7

$$X_{dT7} = X_{iT7} = X_{0T7} = \frac{u_{k\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT7}} = 5 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{dT7} = R_{iT7} = R_{0T7} = \frac{u_{r\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{nT7}} = 1,03 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{dT7} = Z_{iT7} = Z_{0T5} = R_{dT7} + j X_{dT7} = 1,03 + j5 \text{ } [\Omega]$$

T3 i T4 – tronamotni transformatori jednakih podataka za direktni i inverzni sustav (različita shema kod nultog sustava)

$$X_{d12} = X_{i12} = \frac{u_{k12\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{n12}} = 0,06 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{d13} = X_{i13} = \frac{u_{k13\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{n13}} = 0,2 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{d23} = X_{i23} = \frac{u_{k23\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{n23}} = 0,14 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{d1} = X_{i1} = \frac{1}{2} (X_{d12} + X_{d13} - X_{d23}) = 0,06 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{d2} = X_{i2} = \frac{1}{2} (X_{d12} + X_{d23} - X_{d13}) = 0 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{d3} = X_{i3} = \frac{1}{2} (X_{d13} + X_{d23} - X_{d12}) = 0,14 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{d12} = R_{i12} = \frac{u_{r12\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{n12}} = 0,0007486 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{d13} = R_{i13} = \frac{u_{r13\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{n13}} = 0,0032 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{d23} = R_{i23} = \frac{u_{r23\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{n23}} = 0,0032 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{d1} = R_{i1} = \frac{1}{2} (R_{d12} + R_{d13} - R_{d23}) = 0,00037143 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{d2} = R_{i2} = \frac{1}{2} (R_{d12} + R_{d23} - R_{d13}) = 0,00037143 \text{ } [\Omega]$$

$$R_{d3} = R_{i3} = \frac{1}{2} (R_{d13} + R_{d23} - R_{d12}) = 0,0028286 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{d1} = Z_{i1} = R_{d1} + jX_{d1} = 0,00037143 + j0,06 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{d2} = Z_{i2} = R_{d2} + jX_{d2} = 0,00037143 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{d3} = Z_{i3} = R_{d3} + jX_{d3} = 0,0028286 + j0,14 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{012} = \frac{u_{k012\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{n12}} = 0,027171 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{013} = \frac{u_{k013\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{n13}} = 0,1902 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{023} = \frac{u_{k023\%}}{100\%} \frac{U_{REF}^2}{S_{n23}} = 0,126 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{01} = \frac{1}{2} (X_{012} + X_{013} - X_{023}) = 0,045686 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{02} = \frac{1}{2} (X_{012} + X_{023} - X_{013}) = - 0,018514 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{03} = \frac{1}{2} (X_{013} + X_{023} - X_{012}) = 0,14451 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{01} = R_{01} + jX_{01} = 0,00037143 + j0,045686 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{02} = R_{02} + jX_{02} = 0,00037143 - j0,018514 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{03} = R_{03} + jX_{03} = 0,0028286 + j0,14451 \text{ } [\Omega]$$

ZV1, ZV1a

$$Z_{dV1} = Z_{iV1} = Z_{dV1a} = Z_{iV1a} = Z_{dV1} \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 0,019835 + j0,064463 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{0V1} = Z_{0V1a} = Z_0 \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 0,052893 + j0,20826i \text{ } [\Omega]$$

ZV2

$$Z_{dV2} = Z_{iV2} = Z_{dV2} \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 0,0099174 + j0,032231 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{0V2} = Z_0 \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 0,026446 + j0,10413 \text{ } [\Omega]$$

ZV3

$$Z_{dV3} = Z_{iV3} = Z_{dV3} \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 0,014876 + j0,047851 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{0V3} = Z_0 \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 0,027273 + j0,13636 \text{ } [\Omega]$$

K1

$$Z_{dK1} = Z_{iK1} = Z_{dK1} \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 0,253 + j0,107 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{0K1} = Z_{0K1} \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 0,9361 + j0,963 \text{ } [\Omega]$$

K2

$$Z_{dK2} = Z_{iK2} = Z_{dK2} \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 1,771 + j0,665 \text{ } [\Omega]$$

$$Z_{0K2} = Z_{0K2} \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 11,242 + j8,3125 [\Omega]$$

K3

$$Z_{dK3} = Z_{iK3} = Z_{dK3} \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 1,3915 + j0,5885 [\Omega]$$

$$Z_{0K3} = Z_{0K3} \cdot 1 \cdot \left(\frac{U_{REF}}{U_n} \right)^2 = 5,1486 + j5,2965 [\Omega]$$

A1

$$X_{dA1} = X_{iA1} = \frac{U_{REF}^2}{S_{k3}''} = 0,0039982 [\Omega]$$

$$X_{0A1} = 3 \cdot X_{dA1} = 0,011995 [\Omega]$$

$$R_{dA1} = 0,1 \cdot X_{dA1} = 0,00039982 [\Omega]$$

$$R_{0A1} = 0,15 \cdot X_{0A1} = 0,0017992 [\Omega]$$

$$Z_{dA1} = Z_{iA1} = R_{dA1} + jX_{dA1} = 0,00039982 + j0,0039982 [\Omega]$$

$$Z_{0A1} = R_{0A1} + jX_{0A1} = 0,0017992 + j0,011995 [\Omega]$$

A2

$$X_{dA2} = X_{iA2} = \frac{U_{REF}^2}{S_{k3}''} = 0,032804 [\Omega]$$

$$X_{0A2} = 3,3 \cdot X_{dA2} = 0,098412 [\Omega]$$

$$R_{dA2} = 0,1 \cdot X_{dA2} = 0,0032804 [\Omega]$$

$$R_{0A2} = 0,2 \cdot X_{0A2} = 0,019682 [\Omega]$$

$$Z_{dA2} = Z_{iA2} = R_{dA2} + jX_{dA2} = 0,0032804 + j0,032804 [\Omega]$$

$$Z_{0A2} = R_{0A2} + jX_{0A2} = 0,019682 + j0,098412 [\Omega]$$

M1

$$X_{dM1} = X_{iM1} = \frac{1}{I_p} \frac{U_{REF}^2}{P_n} \eta \cdot \cos \varphi = 3,432 [\Omega]$$

$$X_{0M1} = \infty \longrightarrow Z_{0M1} = \infty - \text{nije uzemljen}$$

$$Z_{dM1} = Z_{iM1} = j3,432 [\Omega]$$

M2


$$X_{dM2} = X_{iM2} = \frac{1}{\frac{I_p}{I_n}} \frac{U_{REF}^2}{P_n} \eta \cdot \cos \varphi = 8,2838 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{0M2} = \infty \quad \longrightarrow \quad Z_{0M2} = \infty \text{ - nije uzemljen}$$

$$Z_{dM2} = Z_{iM2} = j8,2838i \text{ } [\Omega]$$


3. NADOMJESNE SCHEME EEM U SUSTAVU SIMETRIČNIH KOMPONENTI

3.1. Nadomjesna shema za direktni sustav

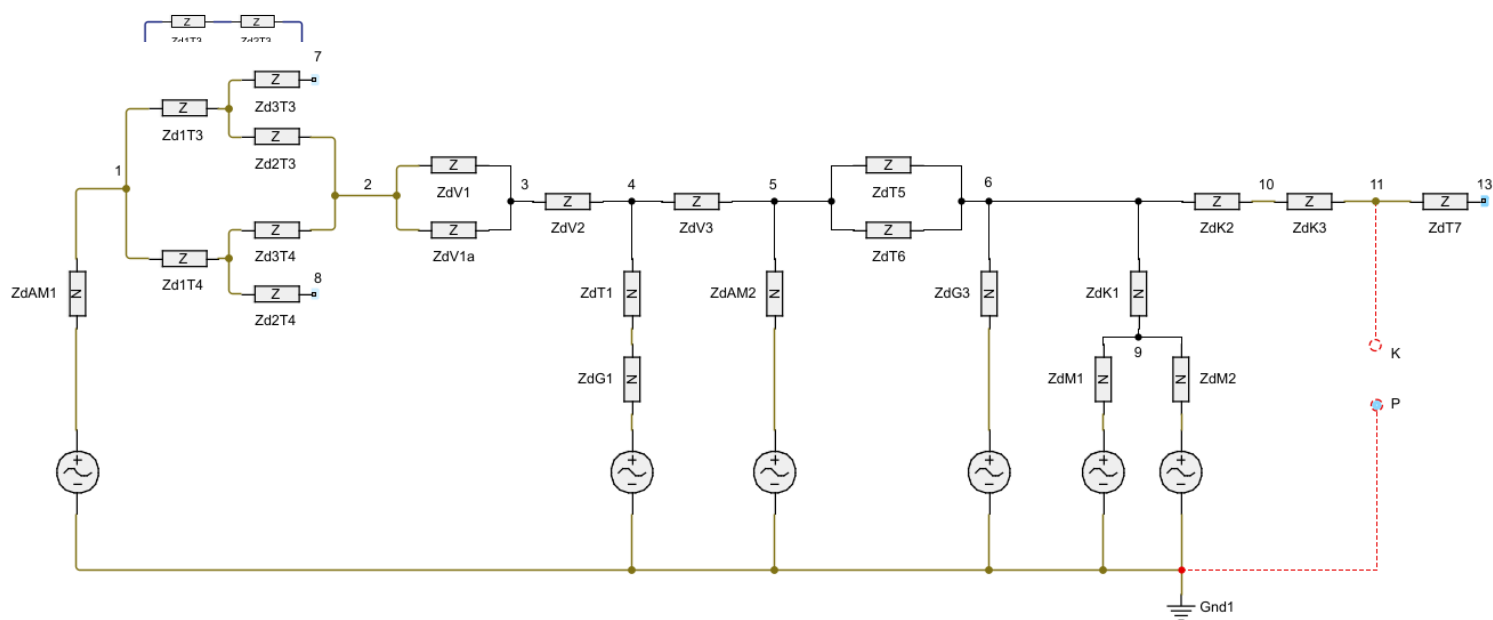

$$Z''_{dUK} = 3,1707 + j1,4191 \text{ } [\Omega]$$

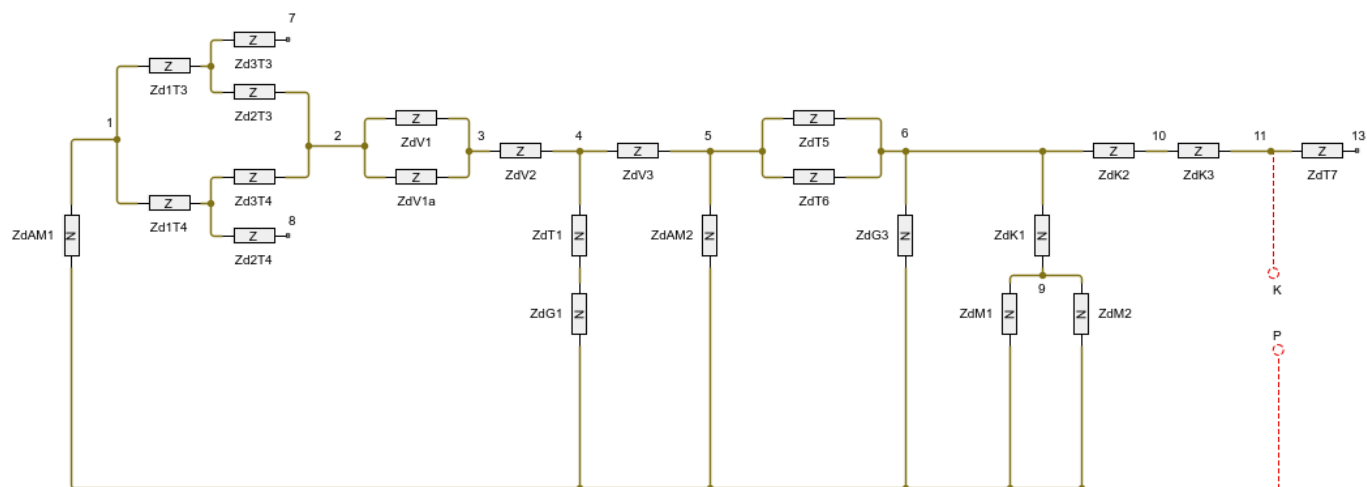
3.2. Nadomjesna shema EEM u inverznom sustavu



$$Z_{iUK} = Z''_{dUK} = 3,1707 + j1,4191 \, [\Omega]$$



3.3. Nadomjesna shema EEM u nultom sustavu

NULTI SUSTAV

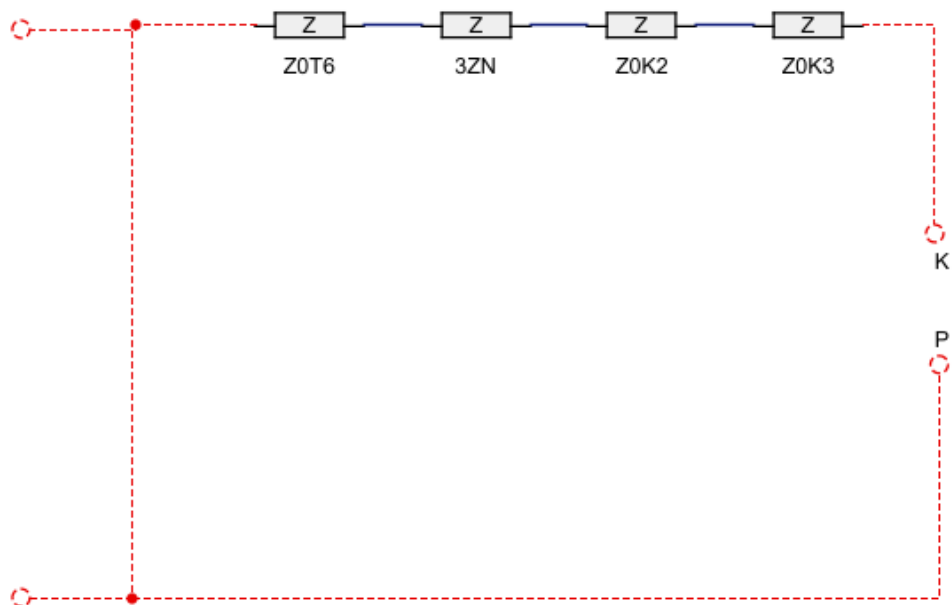

$$Z_{0UK} = 96.4064 + j13.9900 \text{ } [\Omega]$$

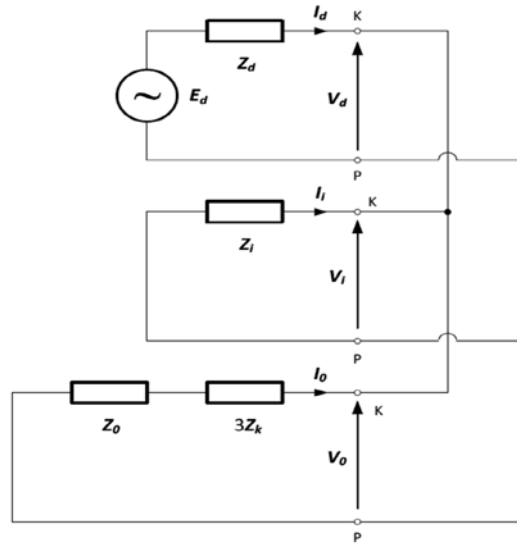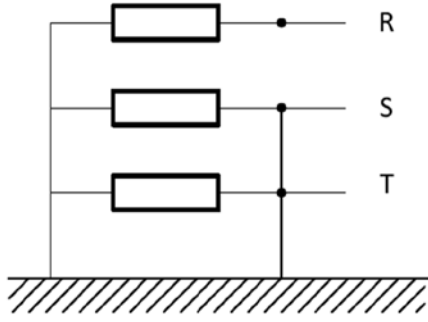3.4. U - I prilike na mjestu kvara (sabirnica 11)



Slika 3,4, Nadomjesna shema 2pz KS s pripadajućim vrijednostima impedancija

U-I prilike na mjestu KS ako je KS nastao među fazama S i T :

$$\bar{V}_S = 0, \bar{V}_T = 0, \bar{V}_d = \bar{V}_i = \bar{V}_0$$

$$\bar{I}_R = 0, \bar{I}_d'' + \bar{I}_i + \bar{I}_0 = 0$$

$$\bar{I}_{K2pz}'' = - \frac{\sqrt{3} \cdot U_{REF} \cdot Z_i}{Z_d Z_i + Z_d Z_0 + Z_i Z_0} = 0,087399 \angle 171,468784^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_d'' = \frac{U_{REF}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{Z_0 + Z_i}{Z_d Z_i + Z_d Z_0 + Z_i Z_0} = 0,845051 \angle -23,846432^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_i = - \frac{U_{REF}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{Z_0}{Z_d Z_i + Z_d Z_0 + Z_i Z_0} = 0,816988 \angle 155,613912^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_0 = - \frac{U_{REF}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{Z_i}{Z_d Z_i + Z_d Z_0 + Z_i Z_0} = 0,029133 \angle 171,468784^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_s = \frac{U_{REF}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{Z_i(a^2-1)+Z_0(a^2-a)}{Z_dZ_i+Z_dZ_0+Z_iZ_0} = 1,451700 \angle -115,773304^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_T = \frac{U_{REF}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{Z_i(a-1)+Z_0(a-a^2)}{Z_dZ_i+Z_dZ_0+Z_iZ_0} = 1,428235 \angle 67,577203^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{V}_d = \bar{E}_d - \bar{I}_d'' \cdot Z_{dUK}'' = 2,838042 \angle -0,27 -77,6486754384^\circ \text{ [kV]}$$

$$\bar{V}_i = - \bar{I}_i \cdot Z_{iUK} = 2,838042 \angle -0,274384^\circ \text{ [kV]}$$


$$\bar{V}_0 = - \bar{I}_0 \cdot Z_{0UK} = 2,838042 \angle -0,274384^\circ \text{ [kV]}$$

$$\bar{V}_R = \bar{V}_d + \bar{V}_i + \bar{V}_0 = 8,514126 \angle -0,274384^\circ \text{ [kV]}$$

4. UDIO POJEDINIHZ IZVORA U STRUJI KRATKOG SPOJA

DIREKTNI SUSTAV

DIREKTNI SUSTAV

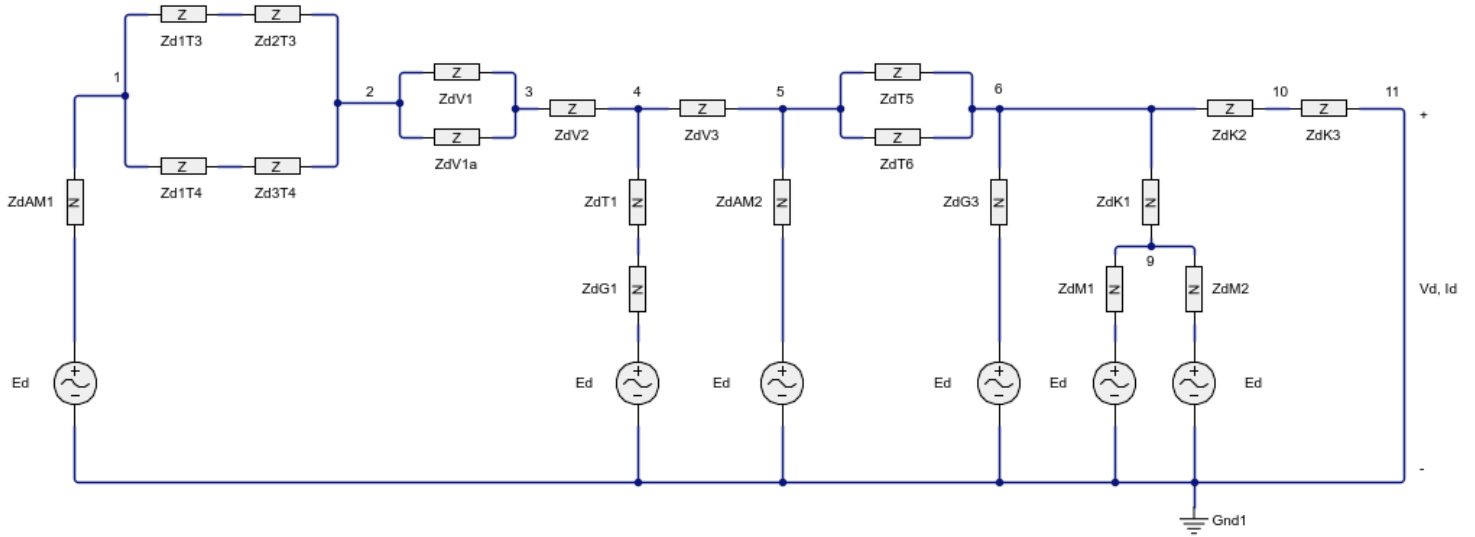

$$\bar{I}_{dM1} = 0,402266 \angle 75,782591^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_{dM2} = 0,166659 \angle 75,782591^\circ \text{ [kA]}$$


$$\bar{I}_{dG1} = 28,888772 \angle 91,065720^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_{dG2} = 1,112485 \angle -83,378530^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_{dAM1} = 19,234885 \angle -85,285946^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_{dAM2} = 175,287157 \angle 95,678278^\circ \text{ [kA]}$$

INVERZNI SISTAV

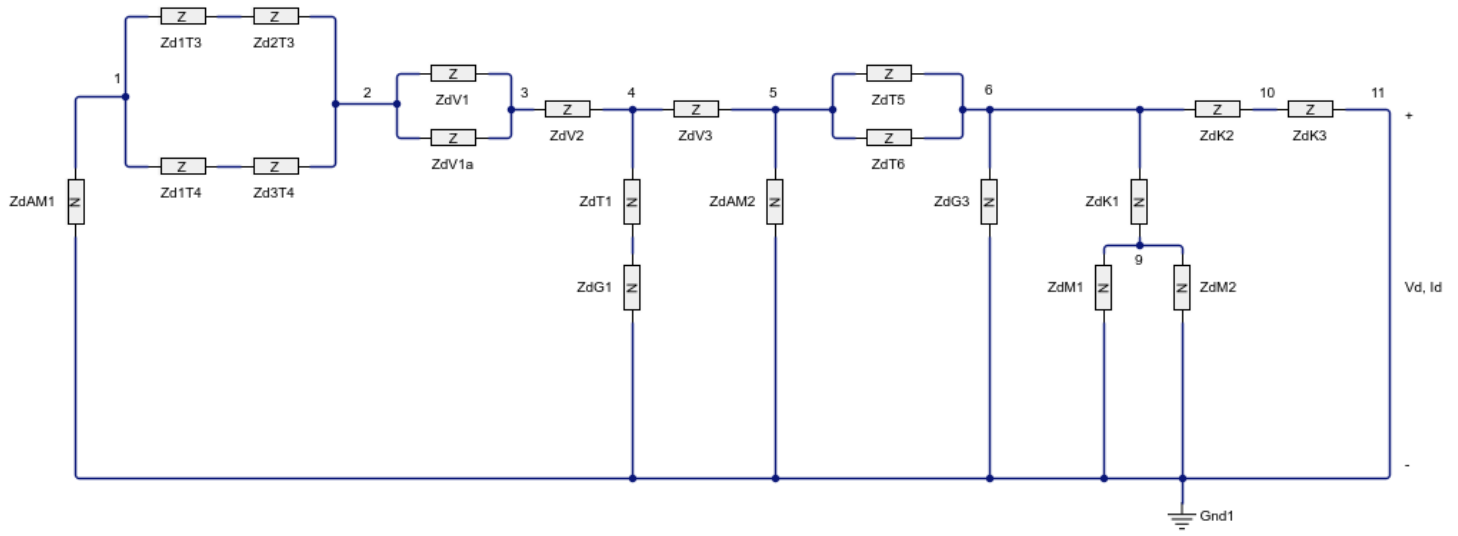

$$I_{dM1} = 1,296082 \angle -85,628237^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_{dM2} = 0,536967 \angle -85,628237^\circ \text{ [kA]}$$


$$\bar{I}_{dG1} = 0,385397 \angle -77,866433^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_{dG2} = 1,075542 \angle -83,918187^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_{dAM1} = 39,445081 \angle -74,255016^\circ \text{ [kA]}$$

$$\bar{I}_{dAM2} = 2,338459 \angle -73,253874^\circ \text{ [kA]}$$

NULTI SUSTAV

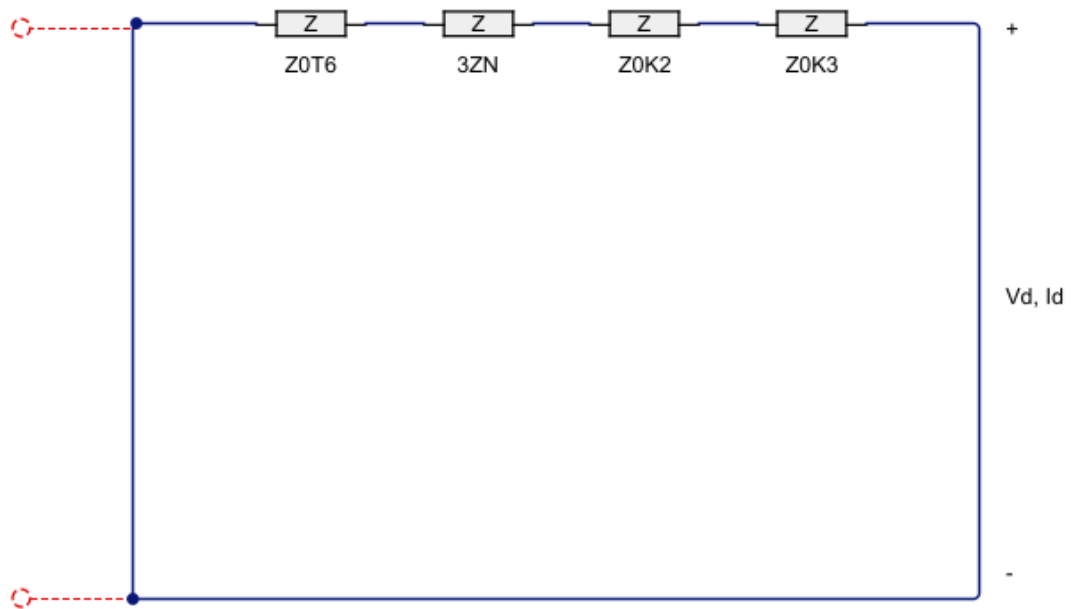

Obzirom da se nulta struja može zatvarati samo preko uzemljenog transformatora T6, te kabela K2 i K3, izvori EMS-a u zadanom EES-u ne sudjeluju u nultoj struji,

Udio aktivne mreže 1 (A1) u struji kratkog spoja:

$$I_{A1R} = (I_{dA1} + I_{iA1}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 1,537910 \angle -77,865691^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{A1S} = (a^2 \cdot I_{dA1} + a \cdot I_{iA1}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 0,996058 \angle 74,468729^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{A1T} = (a \cdot I_{dIjevo} + a^2 \cdot I_{iIjevo}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 0,802414 \angle 137,329307^\circ \text{ [kA]}$$

Udio aktivne mreže 2 (A2) u struji kratkog spoja:

$$I_{A2R} = (I_{dA2} + I_{iA2}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 15,726616 \angle 95,529595^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{A2S} = (a^2 \cdot I_{dA2} + a \cdot I_{iA2}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 16,005433 \angle -23,601858^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{A2T} = (a \cdot I_{dA2} + a^2 \cdot I_{iA2}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 16,075655 \angle -144,892977^\circ \text{ [kA]}$$

Udio generatora 1 (G1) u struji kratkog spoja:

$$I_{G1R} = (I_{dG1} \cdot e^{-\frac{jk\pi}{6}} + I_{iG1} \cdot e^{\frac{jk\pi}{6}}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 2,131593 \angle -77,865691^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{G1S} = (a^2 \cdot I_{dG1} \cdot e^{-\frac{jk\pi}{6}} + a \cdot I_{iG1} \cdot e^{\frac{jk\pi}{6}}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 1,380569 \angle 74,468729^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{G1T} = (a \cdot I_{dG1} \cdot e^{-\frac{jk\pi}{6}} + a^2 \cdot I_{iG1} \cdot e^{\frac{jk\pi}{6}}) = 1,112171 \angle 137,329307^\circ \text{ [kA]}$$

Udio generatora 3 (G3) u struji kratkog spoja:

$$I_{G3R} = (I_{dG3} + I_{iG3}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 12,619660 \angle 95,529595^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{G3S} = (a^2 \cdot I_{dG3} + a \cdot I_{iG3}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 14,031268 \angle -13,206055^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{G3T} = (a \cdot I_{dG3} + a^2 \cdot I_{iG3}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 14,803910 \angle -152,876381^\circ \text{ [kA]}$$

Udio asinkronog motora 1 u struji kratkog spoja:

$$I_{M1R} = (I_{dM1} + I_{iM1}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 0,913768 \angle -79,355665^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{M1S} = (a^2 \cdot I_{dM1} + a \cdot I_{iM1}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 1,405147 \angle 18,915227^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{M1T} = (a \cdot I_{dM1} + a^2 \cdot I_{iM1}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 1,648659 \angle 163,961203^\circ \text{ [kA]}$$

Udio asinkronog motora 2 u struji kratkog spoja:

$$I_{M2R} = (I_{dM2} + I_{iM2}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 0,382709 \angle -77,648675^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{M2S} = (a^2 \cdot I_{dM2} + a \cdot I_{iM2}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 0,592890 \angle 18,377599^\circ \text{ [kA]}$$

$$I_{M2T} = (a \cdot I_{dM2} + a^2 \cdot I_{iM2}) \cdot \frac{U_{REF}}{U_n} = 0,671075 \angle 163,826558^\circ \text{ [kA]}$$

